

BÀI 3: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MẠCH TUẦN TỰ

Mã bài: MĐ ĐTCN 25 - 03

Giới thiệu:

Hiện nay các mạch tuần tự có thể lập trình được. Do đó, người học phải được trang bị những kiến thức cơ bản về lập trình điều khiển các mạch tuần tự như: mạch Flip-Flop RS, mạch Flip-Flop JK, mạch Flip-Flop D, mạch Flip-Flop T...

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:

+ Kiến thức:

- Phân tích được cấu trúc của các mạch điều khiển mạch tuần tự;
- Trình bày được trình tự thực hiện lập trình các mạch điều khiển mạch tuần tự;
- Phân tích được những lỗi thường gặp, nguyên nhân và biện pháp xử lý, phòng tránh.

+ Kỹ năng:

- Lập trình được các mạch điều khiển mạch tuần tự theo yêu cầu kỹ thuật;
- Phòng tránh và sửa được các lỗi khi lập trình điều khiển;
- Kiểm tra chính xác điều kiện hoạt động của thiết bị.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp;
- Tự chịu trách nhiệm khi thực hiện các việc được giao.

Nội dung:

1. Lập trình mạch Flip-Flop RS

1.1. Flip-Flop RS

1.1.1. FF R-S sử dụng cổng NAND

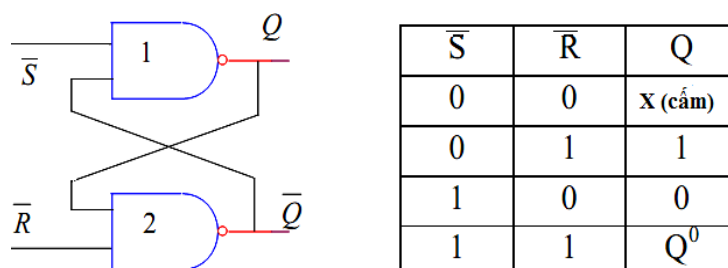

Hình 3.1: Sơ đồ mạch và bảng trạng thái FF R-S sử dụng cổng NAND


- Dựa vào bảng trạng thái của cổng NAND, ta có:

+ $\bar{S}=0, \bar{R}=1 \Rightarrow Q=1$. Khi $Q=1$ hồi tiếp về cổng NAND 2 nên cổng NAND 2 có 2 ngõ vào bằng 1, vậy $\bar{Q}=0$.

+ $\bar{S}=0, \bar{R}=1 \Rightarrow \bar{Q}=1$. Khi $\bar{Q}=1$ hồi tiếp về cổng NAND 1 nên cổng NAND 1 có 2 ngõ vào bằng 1, vậy $Q=0$.


+ $\bar{S} = \bar{R} = 0 \Rightarrow \bar{Q} = Q = 1$ đây là trạng thái cấm.

+ $\bar{S} = \bar{R} = 1$, Giả sử trạng thái trước đó có $Q=1, \bar{Q}=0 \Rightarrow$ hồi tiếp về cổng NAND 1 nên cổng NAND 1 có một ngõ vào bằng 0, vậy $Q=1 \Rightarrow$ FF R-S giữ nguyên trạng thái cũ. Như vậy gọi là FF không đồng bộ bởi vì chỉ cần một trong hai ngõ vào S hay R thay đổi thì ngõ ra cũng thay đổi theo. Về mặt kí hiệu, các FF R-S không đồng bộ được kí hiệu như hình 3.2:

 

Hình 3.2 : a>. R,S tác động mức 1 – b>. R,S tác động mức 0

1.1.2 Mạch FF R-S sử dụng cổng NOR

 

Hình 3.3: FF R-S không đồng bộ sử dụng cổng NOR và bảng trạng thái.

- Dựa vào bảng trạng thái của cổng NOR, ta có:

+ $S=0, R=1 \Rightarrow Q=0$. Khi $Q=0$ hồi tiếp về cổng NOR 2 nên cổng NOR 2 có 2 ngõ vào bằng 0 $\Rightarrow \bar{Q}=1$. Vậy $Q=0$ và $\bar{Q}=1$.

+ $S=0, R=1 \Rightarrow \bar{Q}=0$. Khi $\bar{Q}=0$ hồi tiếp về cổng NOR 1 nên cổng NOR 1 có 2 ngõ vào bằng 0 $\Rightarrow Q=1$. Vậy $Q=1$ và $\bar{Q}=0$.

+ Giả sử trạng thái trước đó có $S=0, R=1 \Rightarrow Q=0, \bar{Q}=1$.

✓ Nếu tín hiệu ngõ vào thay đổi thành : $S=0, R=0$ (R chuyển từ 1 $\rightarrow$ 0) ta có :

- $S=0$ và $Q=0 \Rightarrow \bar{Q}=1$.

- $R=0$ và $\bar{Q}=1 \Rightarrow Q=0 \Rightarrow$ FF R-S giữ nguyên trạng thái trước đó.

+ Giả sử trạng thái trước đó có $S=1$, $R=0 \Rightarrow Q=1$, $\bar{Q}=0$.

✓ Nếu tín hiệu ngõ vào thay đổi thành : $R=0$, $S=0$ (S chuyển từ $1 \rightarrow 0$) ta có :


- $R=0$ và $\bar{Q}Q=0 \Rightarrow Q=1$.

- $S=0$ và $Q=1 \Rightarrow \bar{Q}=0 \Rightarrow$ FF R-S giữ nguyên trạng thái trước đó.

1.1.3. FF R-S tác động theo xung lệnh

Xét sơ đồ FF R-S đồng bộ với sơ đồ mạch, ký hiệu và bảng trạng thái hoạt động như hình 3.4a,b.

Trong đó : Ck là tín hiệu điều khiển đồng bộ hay tín hiệu xung Clock (tín hiệu xung đồng hồ).

 

Hình 3.4a: Sơ đồ logic của FF R-S tác động theo xung lệnh

S	Q
Ck	
R	$\bar{Q}$

S	R	Ck	Q
X	X	0	$\bar{Q}$
0	0	1	$\bar{Q}$
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	X

Hình 3.4b : Ký hiệu và bảng trạng thái của FF R-S tác động theo xung lệnh

- CK = 0: cổng NAND 3 và 4 khóa không cho dữ liệu đưa vào, vì cổng NAND 3 và 4 đều có ít nhất một ngõ vào vào $CK=0 \Rightarrow \bar{S} = \bar{R} = 1 \Rightarrow Q = \bar{Q}$: FF R-S giữ nguyên trạng thái cũ.

- $CK = 1$: cổng NAND 3 và 4 mở. Ngõ ra Q sẽ thay đổi tùy thuộc vào trạng thái của S và R.


$$+ S = 0, R = 0 \Rightarrow \bar{S} = 1, \bar{R} = 1 \Rightarrow \bar{Q} = Q$$

$$+ S = 0, R = 1 \Rightarrow \bar{S} = 1, \bar{R} = 0 \Rightarrow Q = 0$$

$$+ S = 1, R = 0 \Rightarrow \bar{S} = 0, \bar{R} = 1 \Rightarrow Q = 1$$

$$+ S = 1, R = 1 \Rightarrow \bar{S} = 0, \bar{R} = 0 \Rightarrow Q = X$$

Trong trường hợp này tín hiệu đồng bộ Ck tác động mức 1, nếu tín hiệu Ck tác động mức 0 ta mắc thêm cổng đảo như hình 3.5

 

Hình 3.5: Sơ đồ logic và ký hiệu FF R-S của mức 0


❖ Xung Clock và các tác động của xung Clock

Theo trên ta thấy các ngõ ra của FF chỉ thay đổi khi $C = 1$. Tuy nhiên sự thay đổi ở ngõ vào là liên tục thì không thể xác định trạng thái ngõ ra tại thời điểm bất kỳ. Để tránh điều này lệnh C được thay bằng các xung điện tuần tự theo thời gian và mỗi khi xuất hiện một xung ngõ ra của các FF thay đổi trạng thái một lần.

Các xung điện như vậy gọi là xung nhịp hay xung đồng hồ ký hiệu là C_K . Xung Clock thường là một chuỗi xung hình chữ nhật hoặc sóng hình vuông. Xung Clock được phân phối đến tất cả các bộ phận của hệ thống. Và hầu hết ngõ ra của hệ thống chỉ thay đổi trạng thái khi có một xung Clock thực hiện một bước chuyển tiếp.

Tùy thuộc vào mức tích cực của tín hiệu đồng bộ C_K , chúng ta có các loại tín hiệu điều khiển như hình 3.6.

- + C_K điều khiển theo mức 1
- + C_K điều khiển theo mức 0
- + C_K điều khiển theo sườn lên (sườn trước)
- + C_K điều khiển theo sườn xuống (sườn sau)

 

Hình 3.6: Các loại tín hiệu điều khiển của C_k

1.2. Trình tự thực hiện

Lập trình FF R-S sử dụng cổng NAND (R, S tác động mức 0)

Với $\bar{S} = SB$, $\bar{R} = RB$, $Q = Q$, $\bar{Q} = QB$

Các tín hiệu đầu vào SB, RB kết nối với V16, V17 của board mạch Basys 3

Các tín hiệu đầu ra Q, QB kết nối với U16, E19 của board mạch Basys 3

1.2.1. Điều kiện thực hiện

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ	VẬT TƯ
- Máy tính có cài phần mềm Vivado - BASYS 3 Hãng XILINX	- Dây kết nối máy tính với BASYS 3

- An toàn lao động.


+ Đảm bảo an toàn điện.

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, dụng cụ.

1.2.2. Các bước thực hiện


Bước 1: Khởi động phần mềm Vivado

Kích vào biểu tượng  trên màn hình Desktop ta có giao diện phần mềm như sau

 


Bước 2: Tạo project mới và đặt tên cho project là *FF_RS_NAND*


Vào File chọn Project sau đó chọn New

 

Hiện thị ra hộp thoại

 


Nhấn Next hiển thị ra Hộp thoại

 


Project name ta đặt tên là *FF_RS_NAND*

Project location chọn đường dẫn tới D:/vimachso sau đó nhấn Next

Hiện thị ra hộp thoại

 

Nhấn Next hiển thị ra hộp thoại

 


Bước 3: Tạo file *FF_RS_NAND.v* và *FF_RS_NAND.xdc*

Target language ta chọn Verilog


Simulator language ta chọn Mixed

 Nhấn vào Create file hiển thị ra hộp thoại




File name ta gõ *FF_RS_NAND* sau đó nhấn OK


Hiển thị ra hộp thoại

 


Nhấn Next hiển thị ra hộp thoại

 

 
Nhấn vào Create file hiển thị ra hộp thoại



 File name ta gõ **FF_RS_NAND** sau đó nhấn OK




Nhấn Next hiển thị ra hộp thoại

 

Bước 4: Chọn chọn dòng IC lập trình

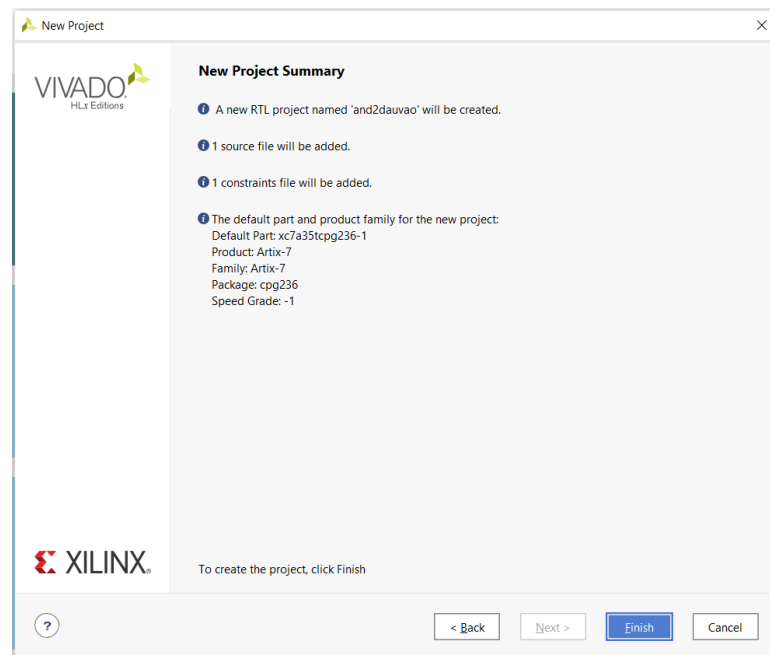Family ta chọn Artix-7, Package chọn cpg236, Speed chọn -1 sau đó ta chọn chip xc7a35tcpg236-1 sau đó nhấn Next sẽ hiển thị ra hộp thoại



Nhấn Finish hiển thị ra hộp thoại

Define a module and specify I/O Ports to add to your source file.
For each port specified:
MSB and LSB values will be ignored unless its Bus column is checked.
Ports with blank names will not be written.

Module Definition

Module name:

I/O Port Definitions

Port Name	Direction	Bus	MSB	LSB
	input	☐	0	0

? OK Cancel

Bước 5: Ghi các thông tin đầu vào và đầu ra

Theo bài toán lập trình FF R-S sử dụng cổng NAND (R, S tác động mức 0)

Port Name	Direction	Bus	MSB	LSB
SB	input	☐	0	0
RB	input	☐	0	0
Q	inout	☐	0	0
QB	inout	☐	0	0

Sau đó nhấn OK

Bước 6: Viết Chương trình trong file *FF_RS_NAND.v*

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module FF_RS_NAND(
```

```
    input SB,
```

```
    input RB,
```

```
    inout Q,
```

```
    inout QB
```

```
);
```

```
    assign Q = ~(SB & QB);
```

```
    assign QB = ~(RB & Q);
```

```
endmodule
```


Bước 7: Mô phỏng dạng sóng trên phần mềm

Click vào Run Simulation Chọn Run Behavioral Simulation

Name	Value	Data
SB	Z	Logic
RB	Z	Logic
Q	X	Logic
QB	X	Logic

Để mô phỏng dạng sóng trên phần mềm, ta đặt các thông số cho các đầu vào và quan sát dạng sóng đầu ra

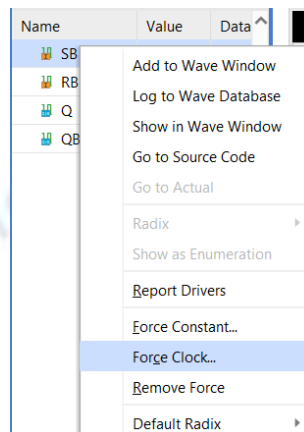
❖ Đặt thông số cho đầu vào SB, ta click chuột phải vào SB



Chọn Force Clock

Value radix:	Binary
Leading edge value:	0
Trailing edge value:	1
Starting after time offset:	0ns
Cancel after time offset:	10s
Duty cycle (%):	50
Period:	1s

 ❖ Đặt thông số cho đầu vào SB, ta click chuột phải vào SB



Chọn Force Clock

Value radix: Binary

Leading edge value: 0


Trailing edge value: 1


Starting after time offset: 0ns


Cancel after time offset: 10s

Duty cycle (%): 50


Period: 2s

 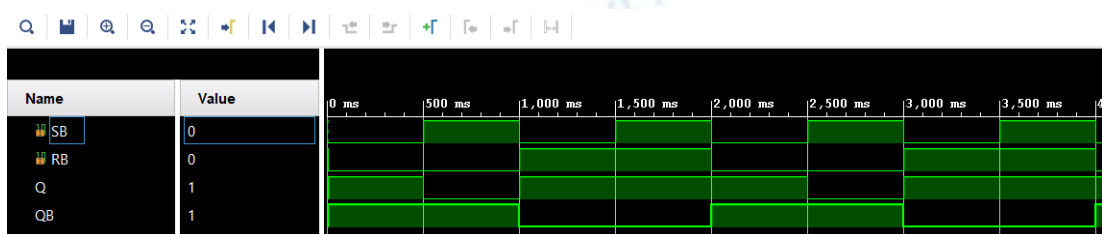Nhấn vào biểu tượng  để mô phỏng dạng sóng trên phần mềm




 Nhấn vào biểu tượng  để lưu dạng sóng

Bước 8: Gán chân thích ứng với thiết bị

 

 
Trong phần RTL ANALYSIS ta click vào Schematic



Click vào I/O Ports để gán chân linh kiện phù hợp với thiết bị. Trong bài toán này ta Click vào 4 I/O Ports

Ta đặt các đầu vào và đầu ra tương ứng với các chân của Chip trong cột Package Pin và dạng dữ liệu I/O Std như sau:


Name	Direction	Interface	Neg Diff Pair	Package Pin	Fixed	Bank	I/O Std
SB	IN			V16	✓	14	LVC MOS33*
RB	IN			V17	✓	14	LVC MOS33*
QB	INOUT			U16	✓	14	LVC MOS33*
Q	INOUT			E19	✓	14	LVC MOS33*

 Nhấn vào  để lưu toàn bộ dữ liệu


Bước 9: Biên dịch tổng hợp chương trình

Trong mục SYNTHESIS ta click vào Run Synthesis

 
▼ SYNTHESIS
▶ [Run Synthesis](#)
> Open Synthesized Design




Nhấn OK

 


Chọn Launch runs on local host number of jobs 4 sau đó nhấn OK

  Quan sát quá trình chạy  đến khi hoàn thành



 
Click vào Open Synthesized Design để quan sát thiết kế




Nhấn OK

Bước 10: Download chương trình vào phần cứng của thiết bị


 
Để Download chương trình vào phần cứng của thiết bị ta vào Tool chọn Settings...



 
Click vào Bitstream, chọn dạng xuất dữ liệu là -bin_file



  
Trong phần IMPLEMENTATION ta click vào Run Implementation



 
Chọn Launch runs on local host Number or jobs 4 sau đó nhấn OK



 Sau khi chạy thành công ta chọn Generate Bitstream




Nhấn OK

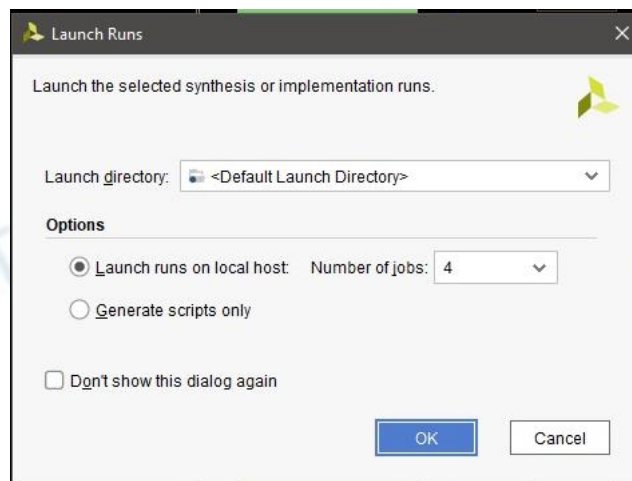


Chọn Launch runs on local host Number of jobs 4 sau đó nhấn OK

 Đợi quá trình hoàn thành Running write_bitstream [Cancel](#)




 Để đổ chương trình vào phần cứng của thiết bị ta cắm thiết bị vào cổng USB của máy tính sau đó trong phần PROGRAM AND DEBUG ta click vào Open Target chọn Auto Connect




Click vào Program device

 Chọn đường dẫn đến **FF_RS_NAND.bit** sau đó nhấn vào Program



Quá trình ghi dữ liệu đến khi hoàn thành 100% là xong.

Bước 11: Chạy chương trình trên thiết bị

 

Gạt các công tắc V16 và V17 theo bảng trạng thái **FF_RS_NAND** và quan sát đèn U16, E19

1.3. Một số lỗi thường gặp, nguyên nhân và biện pháp xử lý, phòng tránh.

TT	Sai hỏng	Nguyên nhân	Biện pháp xử lý, phòng tránh
1	Sai chân đầu vào/đầu ra	Gán sai chân đầu vào/đầu ra trên thiết bị	Xác định đúng chân đầu vào/đầu ra trên thiết bị. Gán đúng chân đầu vào/đầu ra trên thiết bị
2	Sai lệnh cấu trúc lệnh	Lập trình sai cấu trúc	Cần lập trình đúng theo cấu trúc lệnh: ví dụ: assign Q = ~(SB & QB); assign QB = ~(RB & Q);
3	Không download được chương trình xuống thiết bị	Do kết nối thiết bị với máy tính	Kiểm tra kết nối giữa thiết bị với máy tính

1.4. Bài tập áp dụng

Bài 1:

Lập trình FF R-S sử dụng cổng NAND (R, S tác động mức 0)

Với $\bar{S} = SB$, $\bar{R} = RB$, $Q = Q$, $\bar{Q} = QB$

Các tín hiệu đầu vào SB, RB kết nối với V16, V17 của board mạch Basys 3

Các tín hiệu đầu ra Q, QB kết nối với U16, E19 của board mạch Basys 3

Bài 2:

Lập trình FF R-S sử dụng cổng NOR

Với $Q = Q$, $\bar{Q} = QB$

Các tín hiệu đầu vào S, R kết nối với V16, V17 của board mạch Basys 3

Các tín hiệu đầu ra Q, Q kết nối với U16, E19 của board mạch Basys 3

Gợi ý: Để thực hiện lập trình FF R-S sử dụng cổng NOR ta viết các hàm đầu ra theo cấu trúc lệnh:


assign Q = ~(R + QB);

assign QB = ~(S + Q);


2. Lập trình mạch Flip-Flop JK

2.1. Flip-Flop JK

2.1.1. Cấu trúc mạch logic

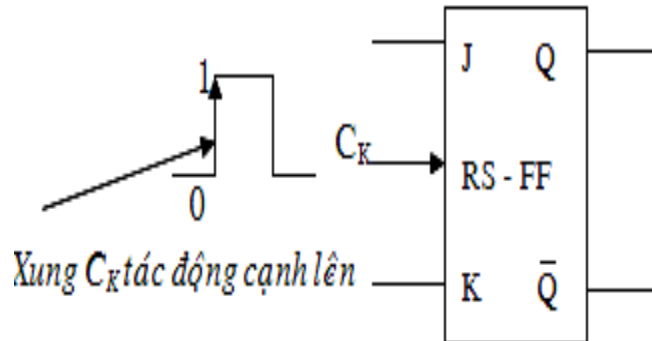

Hình 3.7a: Ký hiệu FF J-K

 

Hình 3.7b: Cấu trúc mạch logic FF J –K

2.1.2. Bảng trạng thái FF J-K

C_k	J	K	Q^k
↑	0	0	Q (nhớ)
↑	0	1	0 (xóa)
↑	1	0	1 (lập)
↑	1	1	$\bar{Q}$ (thay đổi trạng thái theo mỗi xung nhịp)

Hình 3.8 : Bảng trạng thái FF J-K

Trong đó: